

circuits triphasés et puissances électriques

TD N°2

Exercice N°1:


réseau (220 / 380) V, $Z = 44 \Omega$, $\cos \varphi = 0,8$ (AR)

$V \checkmark U = \sqrt{3}V \checkmark U$

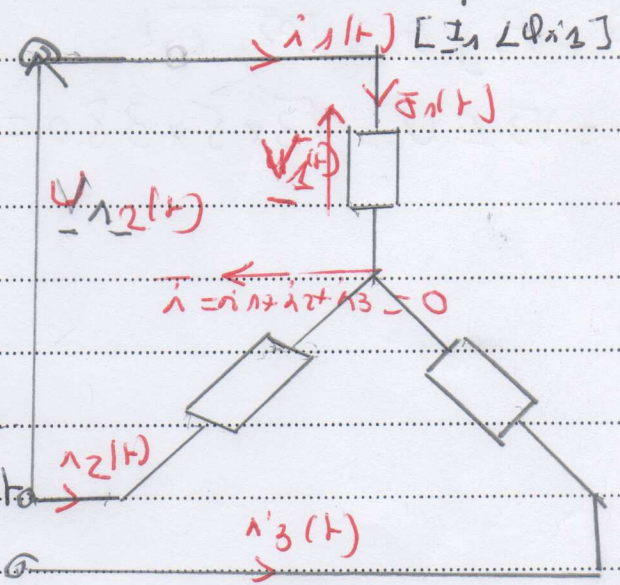1) courant de ligne \underline{I}
 amplitude efficace (A) ($\underline{I} = I$)
 de tension aux bornes de Z est:

$\underline{V}_1 = \underline{Z} \underline{I}_1$ ($V_1 =$ tension d'une phase, $\underline{I}_1 =$ courant de ligne)

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{V}_1}{\underline{Z}} = \frac{V \angle 0^\circ}{Z \angle \varphi} \quad ; \quad \underline{I}_1 = I \angle \varphi_{i1}$$



$\varphi = \text{Arc cos}(0,8) = 36^\circ$ ($\cos \varphi = 0,8$ (AR) \Rightarrow charge inductive).

$$\underline{I}_1 = \frac{220 \angle 0^\circ}{44 \angle 36^\circ} = 5 \angle -36^\circ \text{ A}$$

le courant \underline{I} est en arriere de -36° à \underline{V}_1

2) Expressions des \underline{V} et \underline{I} instantanés

$$\begin{cases} v_1(t) = \sqrt{2} V \sin \omega t & v_1(t) = \sqrt{2} \times 220 \sin \omega t \\ v_2(t) = \sqrt{2} V \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & v_2(t) = \sqrt{2} \times 220 \sin(\omega t - 120^\circ) \\ v_3(t) = \sqrt{2} V \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3}) & v_3(t) = \sqrt{2} \times 220 \sin(\omega t - 240^\circ) \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \varphi) & i_1(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \sin(\omega t - 36^\circ) \\ i_2(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3} + \varphi) & i_2(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \sin(\omega t - 120^\circ - 36^\circ) \\ i_3(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3} + \varphi) & i_3(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \sin(\omega t - 240^\circ - 36^\circ) \end{cases}$$

3) Diagramme de Fresnel (voir fig 2)

4) Puissance P, Q, S

$$P = \sqrt{3} U I \cos \varphi = \sqrt{3} \times 380 \times 5 \cos 36^\circ = 2662,39 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{3} U I \sin \varphi = \sqrt{3} \times 380 \times 5 \sin 36^\circ = 1934,34 \text{ VAR}$$

$$S = \sqrt{3} U I = 3290,89 \text{ VA}$$

Diagramme Fresnel:

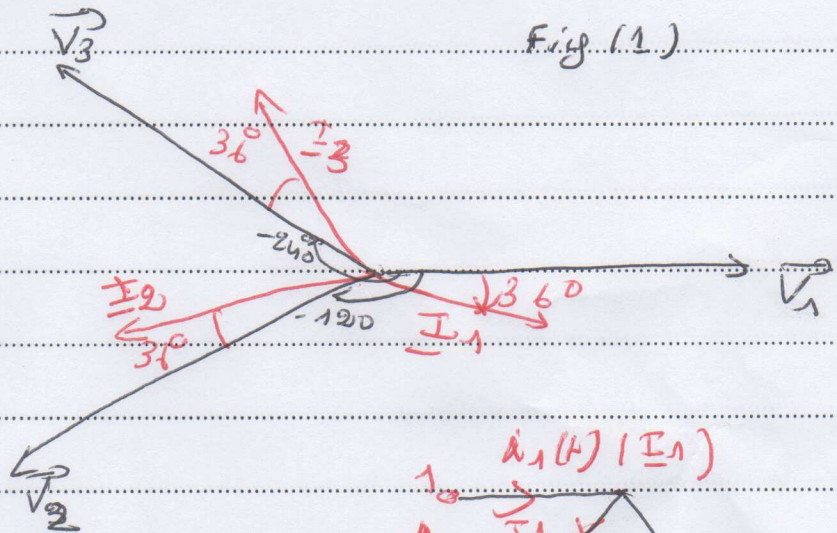


Fig. (1)

Exercice N°03

Réseau (220/380) V 50 Hz

$Z = 44 \Omega$; $\cos \varphi = 0,8$ (AV)

1) $I = \sqrt{3} I$

$$U_{12} = Z I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{U_{12}}{Z} = \frac{U \sqrt{3}}{Z \sqrt{3}} ; \varphi = \arccos(0,8) = 36^\circ$$

(charge capacitive)

$$I_1 = \frac{380 \angle 30^\circ}{44 \angle -36^\circ} = 8,64 \angle 66^\circ \Rightarrow I = \sqrt{3} \times 8,64$$

$I = 14,96 \text{ A}$ - courant de ligne.

Le courant I_1 est en avance de 36° à U_{12} [charge capacitive]

2) Tensions est courant instantanés


$$\left. \begin{array}{l} u_1(t) = \sqrt{2} \times 380 \sin(\omega t + 30^\circ) \\ u_2(t) = \sqrt{2} \times 380 \sin(\omega t - 120^\circ + 30^\circ) \\ u_3(t) = \sqrt{2} \times 380 \sin(\omega t - 240^\circ + 30^\circ) \end{array} \right\} \begin{array}{l} i_1(t) = \sqrt{2} \times 8,64 \sin(\omega t + 66^\circ) \\ i_2(t) = \sqrt{2} \times 8,64 \sin(\omega t - 120^\circ + 66^\circ) \\ i_3(t) = \sqrt{2} \times 8,64 \sin(\omega t - 240^\circ + 66^\circ) \end{array}$$

Puissances

$$P = \sqrt{3} UI \cos \varphi = \sqrt{3} \times 14,96 \times 380 \times 0,8 = 7877,09 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{3} UI \sin \varphi = \sqrt{3} \times 14,96 \times 380 \times \sin(-36^\circ) = -5787,54 \text{ VAR}$$
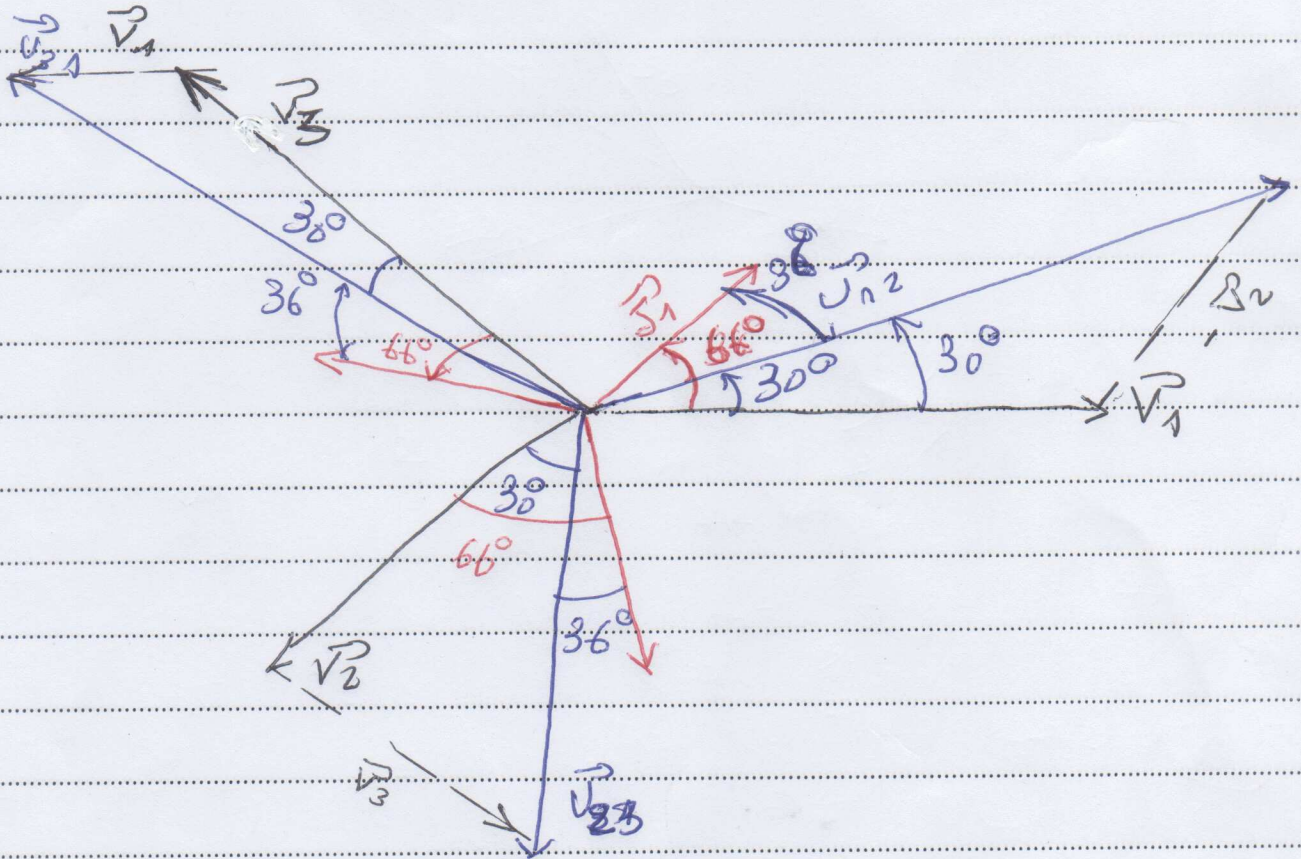
$$S = \sqrt{3} UI = \sqrt{3} \times 380 \times 14,96 = 9846,36 \text{ VA}$$



Exercice N°3 : 1ère Méthode :

Réseau (220/380) V - 50 Hz; Composé (2); $Z = R - jX$
 $w_1 = 782 \text{ W}$; $w_2 = 1980 \text{ W}$ (charge capacitive)

a) Facteur de puissance :

$$\cos \varphi = \sqrt{3} \frac{w_1 - w_2}{w_1 + w_2} = \sqrt{3} \frac{782 - 1980}{782 + 1980} = -0,75$$

$$\varphi = \text{Arctg} \varphi = \text{Arct}(-0,75) = -36^\circ$$

$$F_p = \cos \varphi = \cos(-36^\circ) = 0,8$$

b) Courant de ligne :

$$w_1 + w_2 = \sqrt{3} U I \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{w_1 + w_2}{\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi}$$
$$I = \frac{782 + 1980}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,8} \approx 5,25 \text{ A}$$

c) Impédance d'une phase

$$\underline{Z}_s = \frac{V_1}{I_1} = Z \angle \varphi ; Z = \frac{V}{I} = \frac{220}{5,25} = 41,9 \Omega$$

$$\underline{Z} = 41,9 \angle -36^\circ \Omega = (33,9 - j 24,62) \Omega$$

d) Capacité d'une phase

$$X = \frac{1}{C\omega} ; \omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rd/s}$$

$$C = \frac{1}{X \cdot \omega} = \frac{1}{24,62 \times 314} \approx 129 \mu\text{F}$$

e) Le déphasage courant / tension :

$$\arg(I_1) = \arg(V_1) - \arg(Z) = -\arg(Z) = -(36^\circ)$$

$$\arg(I_1) = 36^\circ \Rightarrow I_1 = 5,25 \angle 36^\circ$$

Le courant est en avance de 36° à la tension.

f) Puissances P, Q, S


$$P = w_1 + w_2 = \sqrt{3} U I \cos \varphi = 782 + 1980 = 2762 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{3} (w_1 - w_2) = \sqrt{3} U I \sin \varphi = \sqrt{3} (782 - 1980) \approx -2075 \text{ VAR}$$

$$S = \sqrt{3} U I = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2762^2 + 2075^2} = 3454,6 \text{ V.A}$$

Exercice N°3 : 2^{ème} = 17 E + 10 points

Reseau (220 / 380) V - 50 Hz Ampli (A)

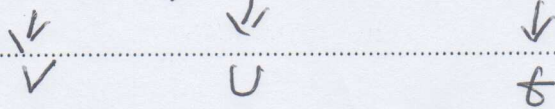

$Z = R - jX$ (Impédance capacitive)

$W_1 = 782 \text{ W}$; $W_2 = 1980 \text{ W}$


1) Puissance P , Q , S

$P = \sqrt{3} UI \cos \varphi = W_1 + W_2 = 782 + 1980 = 2762 \text{ W}$

$Q = \sqrt{3} UI \sin \varphi = \sqrt{3} (W_1 - W_2) = \sqrt{3} (782 - 1980) = -2075 \text{ VAR}$

$S = \sqrt{3} UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$

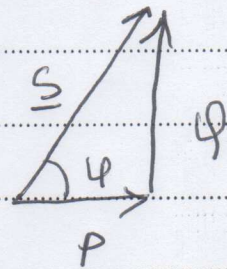$= \sqrt{2762^2 + (-2075)^2} = 3454,6 \text{ VA}$



2) $F_p = \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{2762}{3454,6} \approx 0,8$

3) Courant de ligne I

$I = \frac{S}{\sqrt{3}U} = \frac{3454,6}{\sqrt{3} \times 380} = 5,25 \text{ A}$

4) Impédance Z

$Z = Z \angle \varphi$; $\varphi = -\text{Arc cos}(0,8) = -36^\circ$

$Z = \frac{V}{I} = \frac{220}{5,25} = 41,9 \text{ } \Omega$

$Z = 41,9 \angle -36^\circ = (33,9 - j24,62) \text{ } \Omega$

5) Capacité ; $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rad/s}$


$X = 24,62 = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow C = \frac{1}{X\omega} = \frac{1}{24,62 \times 314}$

$C \approx 129 \text{ } \mu\text{F}$

(2)

15

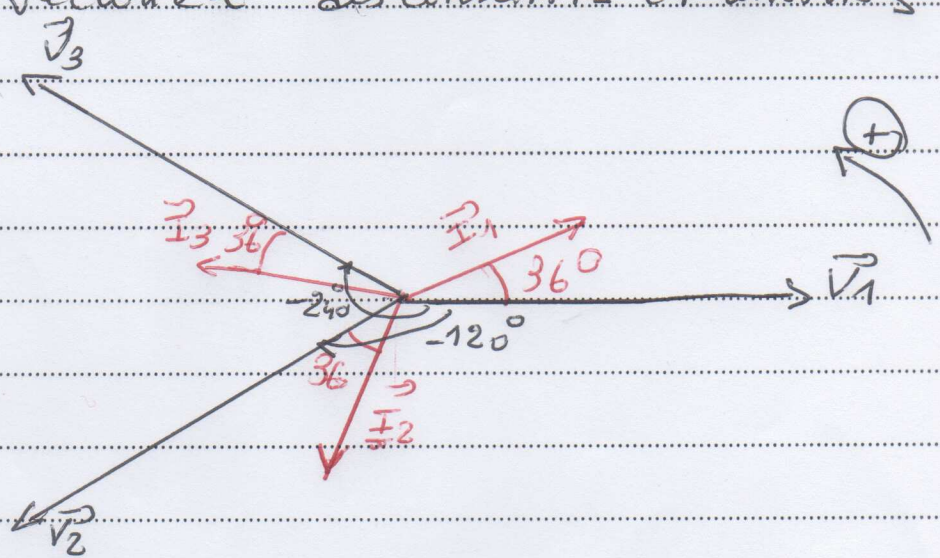a) Diagramme vectoriel des courants et tensions



b) Amplitude (I)

$$\underline{I}_1 = \frac{U_{12}}{\underline{Z}} = \underline{I}_1 \angle \varphi_{s1} ; I_1 = \frac{U}{Z} = \frac{380}{41,9} \approx 9,07 \text{ A}$$

$$\text{Arg}(\underline{I}_1) = \text{Arg}(U_{12}) - \text{Arg}(\underline{Z}) = 30 - (-36) = 66^\circ$$

$$\underline{I} = 9,07 \angle 66^\circ$$

Puissance P , Q , S

$$P = \sqrt{3} U I \cos \varphi \Rightarrow I = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{15000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,8} \approx 15,71 \text{ A}$$

$$P = \sqrt{3} \times 380 \times 15,71 \times 0,8 \approx 8272 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{3} U I \sin \varphi = \sqrt{3} \times 380 \times 15,71 \sin(-36) \approx -6077 \text{ VAR}$$

$$S = \sqrt{3} U I \approx 10340 \text{ VA}$$

Exercice N°4

Réseau (250 / 434) V - 50 Hz, $Z_{M1} = (1,25 + j2,17) \Omega$

$I_{M2} = 120 \text{ A}$; $\cos \varphi_2 = 0,87$ (AR)

1) Courant I_{M1}

$$\underline{I}_{M1} = \frac{V_1}{\underline{Z}_{M1}} ; Z_{M1} = Z \angle \varphi_1 \Rightarrow Z = \sqrt{1,25^2 + 2,17^2} = 2,5 \Omega$$

$$\varphi_1 = \text{Arg}(\underline{Z}_{M1}) = \arctg\left(\frac{2,17}{1,25}\right) \approx 60^\circ$$

$$\underline{I}_{M1} = 2,5 \angle 60^\circ \Rightarrow \underline{I}_{M1} = \frac{250 \angle 0^\circ}{2,5 \angle 60^\circ} = 100 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_{M1} = 100 \angle -60^\circ \text{ A} = (50 - j86,6) \text{ A}$$

courant fourni par la source

$$\underline{I} = \underline{I}_{M1} + \underline{I}_{M2}$$

$$\underline{I}_{M2} = I_{M2} \angle \varphi_{i2} ; I_{M2} = 120 \text{ A} ; \cos \varphi_2 = 0,87 \text{ (AR)}$$

$$\varphi_2 = \arg(\underline{Z}_{M2}) = \arccos \cos \varphi_2 = \arccos(0,87) = 29,5^\circ \Rightarrow$$

(Impédance Inductive)

$$\varphi_{i2} = \arg(\underline{I}_{M2}) = \arg(\underline{V}_1) - \arg(\underline{Z}_{M1}) = 0 - 29,5^\circ = -29,5^\circ$$

$$\underline{I}_{M2} = 120 \angle -29,5^\circ \text{ A} = (104,44 - j59) \text{ A}$$

$$\underline{I} = \underline{I}_{M1} + \underline{I}_{M2} = (50 - j86,6) + (104,44 - j59) \\ = (154,44 - j145,6) \text{ A} = I \angle \varphi_i$$


$$I = \sqrt{154,44^2 + 145,6^2} = 212,25 \text{ A} ; \varphi_i = \arctan\left(\frac{-145,6}{154,44}\right)$$

$$\varphi_i = -43,31^\circ \Rightarrow \underline{I} = 212,25 \angle -43,31^\circ \text{ A}$$

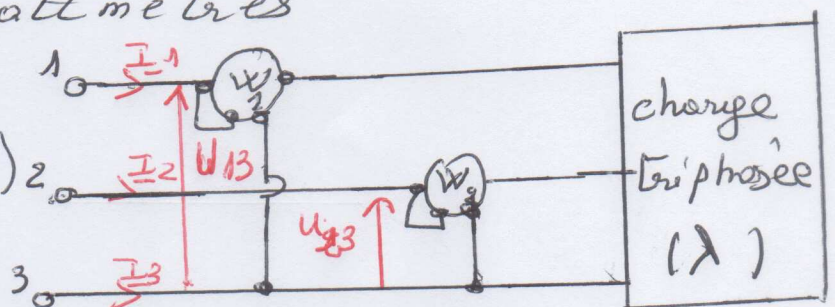ii) Lecture des deux wattmètres


$$W_1 = \vec{U}_{13} \cdot \vec{I}_1 = UI \cos(\alpha(\vec{U}_{13}, \vec{I}_1))$$

$$W_2 = U_{23} \cdot I_2 = UI \cos(\alpha(\vec{U}_{23}, \vec{I}_2))$$



$$W_1 = UI \cos(43,31 - 30^\circ) \quad 13,31^\circ \\ = 434 \times 212,25 \cos(43,31 - 30) \\ = 89642,13 \text{ W}$$
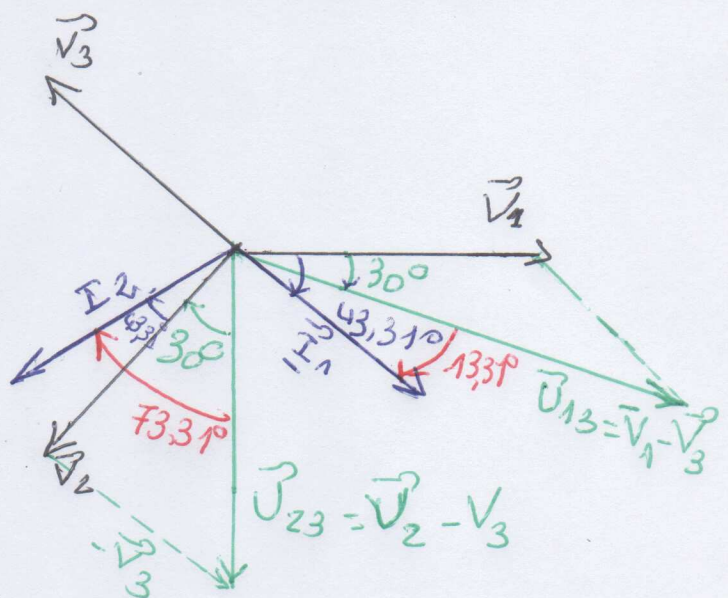
$$W_2 = UI \cos(43,31 + 30^\circ) \quad 73,31^\circ \\ = 434 \times 212,25 \cos(43,31 + 30) \\ \approx 26455,2 \text{ W}$$



iii) Impédance \underline{Z}_{M2}

$$\underline{Z}_{M2} = \frac{\underline{V}_1}{\underline{I}_{M2}} = \underline{Z}_{M2} \angle \varphi_2 = \underline{Z}_{M2} \angle 29,5^\circ \Omega$$

$$\underline{Z}_{M2} = \frac{V_1}{I_{M2}} = \frac{250}{120} = 2,083 \Omega$$

$$Z_{M2} = 2,083 \angle 29,5^\circ \Omega$$

4) Facteur de puissance -

$$F_p = \cos \varphi = \cos (43,31^\circ) = 0,727 \text{ (AR)}$$

5) Capacité "C" des condensateurs en μF en (Δ) :

$$\cos \varphi = 0,727$$

$$\begin{aligned} P &= W_1 + W_2 \\ &= 89642,13 + 26455,25 \\ &= 116097,37 \text{ W} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} Q_1 &= \sqrt{3} (W_1 - W_2) \\ &= \sqrt{3} (89642,13 - 26455,25) \end{aligned}$$

$$Q_1 = 109442,9 \text{ VAR}$$

$$\cos \varphi' = 1$$

$$P = 116097,37 \text{ W}$$

$$Q_2 = P \tan \varphi' = 0$$

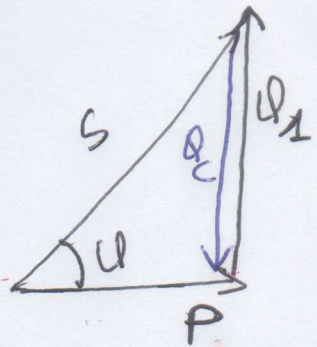

La puissance des 3 condensateurs :

$$Q_c = Q_2 - Q_1 = -109442,9 \text{ VAR}$$

$$Q_c = -3U^2 C \omega \Rightarrow C = \frac{Q_c}{-3U^2 \omega} \quad (\omega = 2\pi \times f = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rad/s})$$

$$Q_c = C = \frac{-109442,9}{-3 \times 434^2 \times 314} \approx 617 \mu\text{F}$$

6) Diagramme Fresnel

