

LES INSTRUCTIONS CONCURRENTES ET SEQUENTIELLES

I. INTRODUCTION

Une description VHDL a deux domaines: un domaine séquentiel et un domaine simultané (concurrent).

Le domaine séquentiel est représenté par les `process` ou les sous-programmes (`procedure`, `function`), qui contiennent des instructions séquentielles. Ces instructions sont exécutées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le `process` ou le sous-programme, comme dans les langages de programmation tel que le C.

Le domaine concurrent est représenté par une architecture qui contient des `process`, des appels de sous programmes, affectations de signaux et instanciations de composants.

Dans cette partie, on présente le format et l'utilisation des instructions séquentielles et concurrentes. Comme exemples certains circuits combinatoires et séquentiels de base sont décrits, tels que des multiplexeurs, des décodeurs, des bascules, des registres, et des compteurs.

II. LES INSTRUCTIONS CONCURRENTES

Les instructions concurrentes ne peuvent exister qu'à l'extérieur de processus (`process`) ou à l'extérieur de sous programmes (`function`, `procedure`). Elles sont exécutées simultanément et en permanence. : On en trouve :

- Assignation concurrent d'un signal: `<=`
- Déclaration d'un `process` : Utilisé pour que les instructions séquentielles fassent partie du traitement simultané
- Appel de `procedure` : Un appel concurrent de procédure est un appel exécuté en dehors d'un `process`. C'est un appel qui se comporte comme `process`.
- Appel d'une `function` : C'est un appel qui se comporte comme `process`.
- Assignation conditionnelle : `when...else` (utilisée exclusivement à l'extérieur d'un `process`). Voir affectation sélective concurrente .
- Assignation sélective : `with...select ...when...when` (utilisée exclusivement à l'extérieur d'un `process`)
- Instanciation d'un composant : `port map`
- Instruction `generate`
- Les définitions de blocs

Exemple 1 : concurrente Assignation (`<=`)

Considérons un **decodeur** (démultiplexeur) 2 vers 4, l'ordre dans lequel seront écrites les instructions n'a aucune importance.

```
entity demux2_4 is
  port(
    IN0, IN1      : in  std_logic;
    D0, D1, D2, D3 : out std_logic
  );
end demux2_4;

architecture description of demux2_4 is
begin
  D0 <= (not(IN1) and not(IN0)); -- First instruction
  D1 <= (not(IN1) and IN0);     -- Second instruction
  D2 <= (IN1 and not(IN0));     -- Third instruction
  D3 <= (IN1 and IN0);         -- Fourth instruction
end description;
```

L'architecture ci dessous est équivalente à:

```
architecture description of demux2_4 is
begin
  D1 <= (not(IN1) and IN0);     -- Second instruction above
  D2 <= (IN1 and not(IN0));    -- Third instruction above
  D0 <= (not(IN1) and not(IN0)); -- First instruction above
  D3 <= (IN1 and IN0);        -- Fourth instruction above
end description;
```

L'instruction définissant l'état de **D0** à été déplacée à la troisième ligne, la synthèse de cette architecture est équivalente à la première. On aura le même circuit ci dessous pour les deux descriptions

 


Figure III.1: Synthèse des instructions concurrentes

Exemple 2 : **process** Déclaration

REG_32: **process**(Clk, Clear)

```

begin
  if Clear='1' then
    Output <= (others=>'0');
  elsif Clk='1' then
    Output <= input after 250 ps;
  end if;
end process REG_32;

```

Exemple 3 : Call of **procedure**

```

architecture V1 of Var is
begin
  vector_to_int(bits, flag, number);           -- Call of procedure vector_to_int
end V1;

```

Equivalent à:

```

architecture V1 of Var is
begin
  process (bits, number);
  begin
    .....;
  end process;
end V1;

```

➔ Noter bien que l'appel est exécuté en dehors de tout **process** et qu'il est équivalent à un **process**.

III. LES INSTRUCTIONS SEQUENTIELLES

Les instructions séquentielles apparaissent uniquement à l'intérieur des processus (**process**) ou des sous programmes (**function, procedure**). Au sein de ces descriptions, *les instructions sont exécutées de manière séquentielle, l'une après l'autre*. L'ordre des déclarations est donc important. On en trouve :

- Assignation séquentiel du signal : **<= (signal)**
- Assignation de variables : **:= (variable)**
- Assignation conditionnelle : **if ...then...elsif...then...else...end if;**
- Assignation sélective : **case...is...when...=>...when...=>...end case;**
- Boucle : **loop;**
- Boucle : **for ... in ... loop...end loop;**
- Boucle : **while... loop...end loop;**
- Instructions : **next** et **exit**
- Instruction : **assert**

IV. AFFECTATIONS STRUCTUREES

IV. 1. AFFECTATIONS SELECTIVES CONCURRENTES

Ces instructions doivent existées à l'extérieur de tout `process`.

IV.1.1. L'AFFECTATION SELECTIVE CONCURRENTE `with select <= when`

L'affectation sélective `with select <= when`, aiguille, à l'aide d'une expression de sélection (selecteur), le résultat de plusieurs expressions vers un signal cible.

➔ C'est une instruction concurrente à *utiliser exclusivement en mode combinatoire à l'extérieur d'un `process`* : si on essaye d'insérer la structure de sélection `with...select...when` à l'intérieur d'un `process`, on obtiendra le message d'erreur *Illegal sequential statement*.

Syntaxe

`with selecteur select`

```
signal_cible <= affectation_1      when v1_selecteur,  
                                affectation_2      when v2_selecteur,  
                                .....  
                                affectation_n       when vN_selecteur,  
                                affectation_default when others;
```

Avec :

- `affectation_1` est la valeur que prendrait le `signal_cible` si la valeur du `selecteur` est `v1_selecteur`, `affectation_2` est la valeur que prendrait le `signal_cible` si la valeur du `Selecteur` est `v2_selecteur`, etc....
 - `affectation_i` et `vi_selecteur` peuvent être des expressions logiques aussi complexe quelles soient, pour vu qu'elles donnent un résultat conforme avec le type attendu.
- ➔ Si le nombre de configuration possible du sélecteur est plus grand que le nombre réellement considéré par les instructions `when`, la clause `when others` devrait être utilisé pour considérer tous les cas non considérés par l'instruction `when`. Ceci permet d'éviter la création de *latch* par accident.
- ➔ L'affectation sélective `whith select <= when` peut être toujours ramenée à l'affectation sélective séquentielle `case is when` (voir plus loin). Les différences entre les deux affectations sont :
- La première (`whith select <= when`) produit un `process` implicite sensible au `Selecteur` ; alors que dans la deuxième (`case is when`) le `process` est produit d'une manière explicite.
 - Dans la première, les instructions sont concurrentes. Elles devraient se trouvées donc à *l'extérieur* d'un `process`. Dans la deuxième forme (`case is when`), les instructions sont séquentielles et elles devraient se trouvées par conséquent à *l'intérieur* d'un `process`.

Exemple 1: Développement d'un décodeur 2/4

La figure ci-dessous représente un décodeur 2/4. Le principe de fonctionnement de ce décodeur est les suivant :

Principe :

- L'entrée Sel=(Sel(1), Sel(0)) permet de sélectionner laquelle des quatre sortie Output=(Output(3), Output(2), Output(1), Output(0)) est à activer.



Figure III.2: Schéma d'un décodeur 2/4

Dans la mise en œuvre ci-dessous, il ne sera pris en compte que l'entrée de sélection.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Deco_2_4 is
  port(
    Sel      : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    Output   : out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end deco_2_4;

architecture Arch of Deco_2_4 is
begin
  with Sel select
    Output <= "0001" when "00",
              "0010" when "01",
              "0100" when "10",
              "1000" when "11",
              (others => '-') when others;
end Arch; -- The minus '-' of key 6, means don't care
```

Noter bien

- *Noter la présence de l'affectation par défaut when others:* En simulation, le type std_logic comporte plus de deux états possibles, ce qui conduit à un nombre de combinaison du sélecteur qui dépasse de très loin quatre cas.
- L'affectation sélective est le moyen le plus adéquat de construire un opérateur en retranscrivant sa table de vérité ;
- Si le sélecteur est une expression, celle-ci doit nécessairement être qualifiée ;

- La synthèse fait généralement appel à un ensemble de multiplexeurs dont le nombre est fonction du nombre de choix offerts par l'instruction `when`.

 


Figure III.3: Synthèse d'un décodeur 2/4 par utilisation de l'instruction `with ...select...when`

IV.1.2. L'AFFECTATION SELECTIVE CONCURRENTE `<= when else`

C'est l'équivalent du test `if then else` du monde séquentiel: un signal est affecté de plusieurs expressions sélectives selon le résultat d'une expression de choix.

Syntaxe

```
Signal_destination <= source_1 when expression_1 else
                      source_2 when expression_2 else
                      .....
                      source_k when expression_k else
                      (others => default_expression);
```

`expression_i` est toute expression logique donnant lieu à un résultat booléen (`false` ou `true`):

- L'instruction de sélection `when else` est à utiliser exclusivement en mode combinatoire à l'extérieur d'un `process` : si on essaye d'insérer la structure de sélection `when...else` à l'intérieur d'un `process`, une erreur est signalée.
- Il devrait y avoir une instruction `else` inconditionnelle finale.

Exemple : Behavioral multiplexer with `with select when`

Proposons-nous de développer un multiplexeur 4/1, par utilisation du `with select when`:

```
architecture Arch of mMux4_1 is
begin
  Data_out <= Data_in0 when Sel = "00" else
              Data_in1 when Sel = "01" else
              Data_in2 when Sel = "10" else
              Data_in3 when Sel = "11" else
              (others => 'x');
end Arch;
```

Le résultat de la synthèse est donné ci dessous.

 


Figure III.4: Synthèse d'un Multiplexeur 4/1 par utilisation de l'instruction `when ...else`

IV. 2. AFFECTATIONS SELECTIVES SEQUENTIELLES

Ces instructions doivent existées à l'intérieur d'un `process`, une `function` ou une `procedure`.

IV.2.1. L'INSTRUCTION `case is when =>`

L'affectation sélective séquentielle `case is when` en VHDL est exactement équivalente à l'affectation sélective `switch` en C.

- Cette instruction est très utile dans les machines d'états.
- C'est une instruction à utiliser exclusivement à l'intérieur d'un `process`, une `function` ou une `procedure`.

Syntaxe

```
Label: case selecteur is
    when selecteur_expression_1 =>
        statement_sequence_1;
    when selecteur_expression_2 =>
        statement_sequence_2;
    when selecteur_expression_3 =>
        statement_sequence_3;
    .....
    when selecteur_expression_n =>
        statement_sequence_n;
    when others =>
        default_expression;
end case Label;
```

Où:

- `selecteur_expression_i` : est une ou combinaison de valeurs que peut avoir le `selecteur` (`val1 | val2 | ... | valn` etc)
- `statement_sequence_i` : peut être un ensemble d'instructions (et non seulement une instruction).

Si la valeur du `selecteur` est égale à l'une des valeurs présentes `selecteur_expression_i`, c'est la séquence `statement_sequence_i` qui suit le `=>` qui sera exécutée.

IV.2.2. L'INSTRUCTION `if then elsif then else`

C'est l'équivalent de l'instruction `if elseif else`, bien familière des langages de programmation évolués tel que le C. Elle est utilisée en VHDL pour tester plusieurs conditions, et elle est à utiliser exclusivement à l'intérieur d'un `process`, ou sous programmes (`function`, `procedure`). Pour un fonctionnement similaire à l'extérieur d'un `process`, on peut utiliser l'instruction `when`.

Syntaxe

```
if Logical_Expression_1 then
  Sequential Statements_1
elsif Logical_Expression_2 then
  Sequential Statements_2
elsif Logical_Expression_3 then
  Sequential Statements_3
else
  Sequential Statements
end if;
```

Où:

`Logical_Expression_i`: est une expression logique booléenne qui devrait être évaluée à vraie (`true`) ou Faux (`false`)

`Sequential Statements`: est un ensemble d'instructions.

- L'imbrication des instructions `if` est autorisée;
- Chaque instruction « `if` » peut être accompagnée d'une ou plusieurs instructions « `elsif` » mais d'une seule instruction « `else` » qui termine le test;
- Chaque « `Logical_Expression_i` » est une *expression booléenne* évaluée à `true` ou `false`.
- Le test débute avec l'instruction « `if` ». Si l'expression logique correspondante est évaluée à `true`, l'ensemble des instructions correspondantes (`Sequential Statements_1`) est exécuté. Si elle est évaluée à `false`, l'`Logical_Expression_2` correspondante au « `elsif` » suivant est évaluée et ainsi de suite jusqu'à atteindre le « `else` » s'il est présent.

Exemple: Behavioral multiplexer with `if then elsif then else`

Considérons un multiplexeur 4/1 et développons le code VHDL par utilisation de l'exécution sélective `if then elsif then else`. L'entité étant évidente, intéressons-nous à la partie `architecture`.

```
architecture Arch of mux_4to1 is
begin
  process (Data_A, Data_B, Data_C, Data_D, Sel)
  begin
```

```

if Sel ="00" then
    Data_Out <= Data_A;
elsif Sel ="01" then
    Data_Out <= Data_B;
elsif sel ="10" then
    Data_Out <= Data_C;
else
    Data_Out <= Data_D;
end if;
end process;
end Arch;

```

La synthèse de ce programme donne le circuit ci-dessous.

 


Figure III.6: Synthèse d'un Multiplexeur 4 to 1 par utilisation de l'instruction **if...else**

V. LES BOUCLES

V.1. LA BOUCLE `for loop`

Pour l'exécution répétée d'une séquence d'instructions un nombre fixe de fois, l'instruction `for loop` peut être utilisée. Elle utilise les deux mots clé `for` et `loop`.

- L'instruction `exit` permet de sortir de la boucle à n'importe quel moment;
 - L'instruction `next` permet de passer à l'itération suivante.
- ➔ C'est une boucle à utiliser exclusivement dans un `process`, une `function` ou une `procedure`

Syntaxe

```

[ etiquette : ] for variable in valeur_debut to valeur_fin loop -- Loop variable "variable" may not be declared
    Séquence d'instructions séquentielles;
end loop [ etiquette ];

```

Exemple :

Compteur du nombre de bit égal à 1 dans un vecteur avec spécification explicite de l'index du bas vers le haut.

```

library ieee;
use ieee.numeric_bit.all;

entity Count_ones is
  port (
    V      : in  bit_vector (15 downto 0);
    Count  : out signed (3 downto 0)
  );
end Count_ones;

architecture Arch of Count_ones is
begin
  process (V)
    variable Result: signed (3 downto 0);
  begin
    Result := (others => '0');
    for i in 0 to 15 loop
      if V(i) = '1' then
        Result := Result + 1;
      end if;
    end loop;

    Count <= Result;

  end process;
end Arch;

```

V.2. LA BOUCLE `while ... loop`

Syntaxe

```

[etiquette : ] while condition loop
  Séquence d'instructions séquentielles;
end loop [etiquette ];

```

➔ C'est une boucle à utiliser exclusivement dans les `process`, les `function` ou les `procedure`

La `condition` est testée avant chaque exécution de la boucle. Si la `condition` est `true`, la séquence d'instructions dans le corps de la boucle est exécutée, après quoi le contrôle est transféré au début de la boucle. Si la `condition` est `false`, la séquence d'instructions dans le corps de la boucle est sautée et l'instruction après le mot clé `end loop` (clause de fin de boucle) est exécutée.

Exemple: 1 of 4 Decoder

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Deco_1_4 is
  port(
    Sel      : in  std_logic_vector (1 downto 0);
    Output   : out std_logic_vector (3 downto 0)
  );
end Deco_1_4;

```

```

architecture Arch of Deco_1_4 is
begin
  process (Sel)
    variable i : integer range 0 to 4;           -- declare an integer variable "i" varying from 0 to 4
  begin
    Output <= (others => '0');                 -- set the output to X'0 '
    i := 0;                                    -- initializes the loop variable "i"
    while (i <= 3) loop                         -- start of the loop with the output condition
      if (to_integer(unsigned(Sel)) = i) then   -- examines which output must be activated
        Output (i) <= '1';                     -- activates the corresponding output
      end if;
      i := i + 1;                               -- next iteration
    end loop;                                   -- end of the loop
  end process;
end Arch;

```

La boucle définit un décodeur : Parmi N sorties, une seule est activée. C'est celle dont l'ordre est donné par l'entrée de sélection Sel.

➔ Les boucles `while loop` peuvent être imbriquées

```

E1: while i < 10 loop
  E2: while j < 20 loop
  ...
end loop E2;
end loop E1;

```

V.3. LA BOUCLE `loop`

`loop` est une instruction de bouclage. Elle peut s'utiliser *seule* ou avec `for` ou `while`, comme on l'a déjà vu ci-dessus. Il est question, dans ce paragraphe, de considérer cette instruction seule, pour répéter une série d'instructions.

- ➔ C'est une boucle à utiliser exclusivement dans les `process`, les `function` ou les `procedure`
- ➔ La sortie de la boucle est signalée explicitement par l'instruction `exit`. En absence de l'instruction `exit`, la boucle est exécutée indéfiniment.
- ➔ Le passage à l'itération suivante est signalé par l'instruction `next`.

Syntaxe

```

Label : loop
  Séquence d'instructions séquentielles;
  exit when expression ;
end loop;

```

Exemple : 1 of 4 Decoder

Reprenons l'exemple du décodeur déjà traité avec la boucle `while` ci-dessus. Le code VHDL qui traduit le fonctionnement de ce décodeur, par utilisation de l'instruction `loop`, est donné ci-dessous.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Deco_1_4 is
  port(
    Sel      : in  std_logic_vector (1 downto 0);
    Output   : out std_logic_vector (3 downto 0)
  );
end Deco_1_4;

architecture Arch of Deco_1_4 is
begin
  process (Sel)
    variable i : integer range 0 to 4;
  begin
    Output <= (others => '0');
    i := 0;
    loop
      -- Start of the loop
      if (to_integer(unsigned(Sel)) = i) then
        -- examines which output must be activated
        Output (i) <= '1';
        -- activates the corresponding output
      end if;
      i := i + 1;
      -- next iteration
      exit when i = 4;
      -- the output condition
    end loop;
    -- end of the loop
  end process;
end Arch;

```

☞ Notez que la sortie de la boucle est exécutée à travers l'instruction `exit` quand la variable "i" atteint la valeur 4.

V.4. L'INSTRUCTION `next`

C'est une instruction séquentielle. Elle se combine avec toutes les boucles `for`, `while` et `loop` pour passer à l'itération suivante.

Syntaxe

```
next [loop_label] [when condition];
```

Exemples :

```

next;
-- executes the next iteration unconditionally without
-- branch label

next outer_loop;
-- executes the next iteration unconditionally with the
-- branch label

next when A>B;
-- executes the next iteration conditionally without the

```

```
next this_loop when C=D or done;
```

```
-- branch label  
-- executes the next iteration conditionally with the  
-- branch label."done" is Boolean variable
```

V.5. L'INSTRUCTION `exit`

C'est une instruction séquentielle. Elle se combine avec toutes les boucles `for`, `while` et `loop` pour sortir d'une boucle.

Syntaxe

```
exit [loop_label] [when condition];
```

Exemple :

```
L2: loop
```

```
  A:= A+1;
```

```
exit L2 when A > 10;
```

```
end loop L2;
```

```
-- The loop output is executed when the value  
-- of the variable A exceeds 10
```