

FORMALISMES DE DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE

I. INTRODUCTION

Il faut signaler dès maintenant qu'il s'agit là de descriptions de types combinatoires c'est-à-dire qui ne font pas intervenir le temps. Ce dernier sera considéré dans une étape bien avancée. Concernant le premier type (combinatoire), trois grands formalismes peuvent coexister pour décrire les architectures :

- FLOT DE DONNEES (DATAFLOW),
- STRUCTUREL : INTERCONNEXION DE COMPOSANTS
- COMPORTEMENTAL : ALGORITHMES

Il s'agit, dans ce qui suit, de décrire chacune de ces descriptions.

II. DESCRIPTION EN FLOT DE DONNEES (DATAFLOW) :

Dans cette technique, on décrit simplement les équations booléennes que l'on veut implémenter. Les instructions qu'on peut rencontrer dans ce type de description sont au nombre de trois:

- ... <= ... -- concurrent affectation
- ... <= ... when ... else ... -- concurrent selective affectation
- with ... select ... <= ... when ... -- concurrent selective affectation

☞ A réserver aux plus petits circuits pour des raisons de lisibilité

Certains exemples donnés ci-dessous sont déjà traités dans les paragraphes précédents, cependant pour mettre les choses en place, ces exemples sont repris dans cette partie qui leur convient bien.

Exemple 1: Half Adder

Un demi-additionneur est un composant électronique qui prend deux bits en entrée (qu'il faut additionner) et en produit deux bits (le bit de somme *somme* et le bit de report *carry*).

 


Figure IV.1: Schéma d'un demi-additionneur

La paire *entity/architecture* qui le décrivent se présentent comme suit:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Half_add is -- entity of the Half Adder.
  port(
    a, b      : in  std_logic;
    somme, carry : out std_logic
  );
end Half_add;

architecture Flow of Half_add is -- architecture of the Half Adder
begin -- Description in Data Flow
  somme <= a xor b;
  carry <= a and b;
end Flow;

```

Exemple 2: multiplexeur 4-1 with logic Gates

Un multiplexeur est un sélectionneur d'entrées: en fonction de la valeur placée sur les entrées de sélection, il choisit l'entrée de données à répercuter à la sortie. Ici, on implémente un multiplexeur 4-1 : il dispose de quatre entrées de données (**E0**, **E1**, **E2**, **E3**) , d'une entrée de sélection (à deux bits) **SEL** et d'une sortie **S**. La table de vérité de ce multiplexeur est donnée ci-dessous :

SEL		S
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3

L'équation logique qui décrit le fonctionnement de ce multiplexeur est :

$$S = \overline{SEL(0)} \overline{SEL(1)} E0 + SEL(0) \overline{SEL(1)} E1 + \overline{SEL(0)} SEL(1) E2 + SEL(0) SEL(1) E3$$

Cette équation est traduite telle quelle en code VHDL comme suit.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity MUX is
  port(
    E0, E1, E2, E3 : in  std_logic;
    Sel             : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    S              : out std_logic
  );
end MUX;

architecture Arch_Flow of MUX is
begin
  S <= (not Sel(0) and not Sel(1) and E0) or (Sel(0) and not Sel(1) and E1) or

```

```

(not Sel(0) and Sel(1)and E2) or (Sel(0) and Sel(1) and E3);
end Arch_Flow;

```

Dont la synthèse produit le schéma ci-dessous.

 


Figure IV.2: Synthèse de la description en flow de données d'une architecture

Notez bien la traduction fidèle des équations dans ce circuit.

III. DESCRIPTION COMPORTEMENTAL OU EVENEMENTIELLE (BEHAVIORAL)

Dans cette technique le `process` est la pièce maitresse. De manière très semblable à un langage de programmation informatique, on précise, dans un `process`, le fonctionnement voulu à l'aide d'une suite d'instructions de contrôles plus ou moins évoluées (conditions, boucles, etc.).

On définit des `process` ainsi que leurs listes de sensibilité. Dès qu'un des paramètres de la liste de sensibilité change de valeur, le code est ré exécuté. C'est utile notamment en logique séquentielle, pour lancer le code à chaque coup de l'horloge.

A l'intérieur de ces `process`, on peut utiliser diverses constructions bien connues: le `if-then-else`, le `case is when`, etc. Les premiers (les signaux) ne peuvent être déclarés dans un `process` alors que les seconds (les variables) le peuvent. On dispose également de plusieurs boucles, qui ne peuvent cependant manipuler que des variables.

En dehors d'un `process`, tout se produit de manière concurrente: deux `process` peuvent être exécutés simultanément. Par contre, à l'intérieur de celui ci, toutes les instructions sont exécutées de manière séquentielle mais les affectations des signaux ne sont faites qu'à la fin ou à la rencontre d'une instruction d'attente (`wait`).

Tout est bâti donc autour d'un **process**, et il est tout naturel de s'intéresser tout particulièrement à cette outil.

III.1. LES PROCESSUS : **process**

Un processus (**process**) est une séquence d'instructions séquentielles, c'est-à-dire exécutées dans l'ordre spécifié. La déclaration de processus délimite un domaine séquentiel de l'architecture dans laquelle la déclaration apparaît.

Un **process** peut apparaître n'importe où dans un corps d'architecture (après le mot-clé **begin**). Il peut être explicite, c'est-à-dire créé avec l'instruction **process**, ou implicite (instructions concurrentes).

S'il est explicite alors :

- Il est cyclique
- Il dispose d'une liste de signaux auxquels il est sensible: **liste de sensibilité**
- Sa durée de vie est égale au temps de simulation : il ne se termine jamais
- Il peut s'endormir par utilisation de l'instruction **wait** qui possède plusieurs formes. Le **process** s'exécute au moins une fois jusqu'à la rencontre de cette instruction, puis une fois validée la condition de réveil, l'exécution continue de façon séquentielle et cyclique (après la fin, le début).

Nous l'avons déjà signalé, il y a deux types de processus :

III.1.1. PROCESSUS IMPLICITE

Toute phrase concurrente est un processus implicite avec un **wait** en implicite sur les signaux placés à droite de l'affectation.

Exemples

☞ L'affectation inconditionnelle d'un signal : $S \leq A + B$

☞ L'affectation conditionnelle d'un signal (équivalent d'un **case**) :

```
S <= A when select = 1 else  
    B when select = 2 else  
    "0000";
```

III.1.2. PROCESSUS EXPLICITE

Un **process** explicite est un bloc séquentiel qui prend place obligatoirement dans le corps d'une architecture ;

La déclaration du **process** est contenue entre le mot clé **process** et le mot clé **end process**. Une étiquette (label) peut être attribuée à un process en vue d'une identification plus simple de

➤ Dans cette syntaxe, la liste de sensibilité est toujours placée devant l'instruction `wait` cependant l'instruction `wait` elle-même est placée tout à fait au début du `process`.

☞ La déclaration des signaux est interdite au sein d'un `process`. La déclaration des variables est cependant autorisée. Il s'agit bien des déclarations, l'utilisation est, cependant, autorisée pour les deux types.

Considérons le code VHDL ci-dessous, qui détermine le maximum et le minimum entre trois paramètres.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Main_Min_Max is
  port(
    a, b, c      : in  integer range 0 to 255;
    Max, Min     : out integer range 0 to 255
  );
end Main_Min_Max;
architecture Arch of Main_Min_Max is
  signal S_Min, S_Max : integer range 0 to 255;
begin
  process(a, b, c)
  begin
    if (a>b) then
      S_Max <= a;
    else
      S_Max <= b;
    end if;
    if (S_Max>c) then
      Max <= S_Max;
    else
      Max <= c;
    end if;
    if (a<b) then
      S_Min <= a;
    else
      S_Min <= b;
    end if;
    if (S_Min<c) then
      Min <= S_Min;
    else
      Min <= c;
    end if;
  end process;
end Arch;
```

La synthèse de ce code génère le circuit ci dessous. Les signaux internes `S_Min` et `S_Max`, sont traduits, par le synthétiseur, par deux blocs `S_Min` et `S_Max`, utilisés par celui-ci pour maintenir les résultats intermédiaires des signaux exactement comme le prévoit le programme.

La simulation reflète le comportement du circuit. Elle est opérée pour une durée de 10 secondes et le circuit se comporte bien comme prévu. Pour chaque tranche du temps (slice), les sorties `Min` et `Max` reçoivent bien chacune la bonne valeur parmi les trois entrées `a`, `b` et `c`.

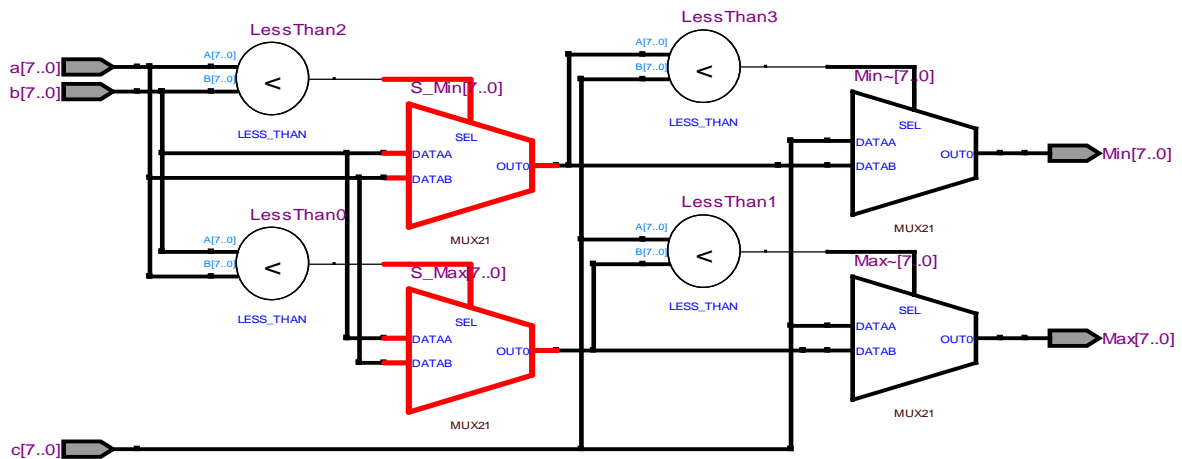


Figure IV.3: Comportement de plusieurs signaux au sein d'un process

Name	0 ps	1.342 s	2.684 s	4.027 s	5.369 s	6.711 s	8.053 s	9.395 s
a	19	33	2	115	28	50	1	14
b	2	14	21	1	11	212	77	30
c	1	22	77	14	128	255		
Max	19	33	22	115	28	212	128	255
Min	1	14	21	2	1	11	14	50

Figure IV.4: Simulation du comportement de plusieurs signaux au sein d'un process

- ➔ La synthèse aurait conduit au même circuit avec le même comportement si au lieu des signaux on avait utilisé des variables. *Bien sûr ces variables doivent être déclarées dans la partie déclarative du process.*

III.1.2.1. COMPORTEMENT D'UN PROCESS

La durée de vie d'un process est égale au temps de simulation: Un process est l'équivalent d'une boucle infinie que l'on peut interrompre (mettre en sommeil) puis redémarrer (réveiller).

Le process est réveillé lorsque se produisent des évènements particuliers sur certains signaux: l'ensemble des ces signaux est appelé *liste de sensibilité*. Cette liste est placée, entre parenthèses, à la fin de l'entête du processus: *L'exécution d'un process n'a lieu qu'en cas de*

changement d'état de l'un (ou de plusieurs) signal (aux) compris dans cette liste de sensibilité;

- Lorsque la liste de sensibilité est manquante, le processus sera exécuté en continu. Dans ce cas, le process doit contenir une déclaration d'attente `wait` pour le suspendre et l'activer lorsque survient un événement ou une condition devient vraie.
- Lorsque la liste de sensibilité est présente, le processus ne peut pas contenir d'instruction d'attente `wait`.

III.1.2.2. CORPS D'UN PROCESSUS EXPLICITE : *instruction séquentielles*

Le corps d'un `process` est l'assemblage d'instructions séquentielles, c'est-à-dire qui s'exécute l'une après l'autre. Ces instructions peuvent être :

- `<=, :=` : assignation de signal ou de variable
- `if ... then ... else ...` : execution conditionnelle
- `case ... when ...` : execution sélective
- `for ... loop ...` : boucle for
- `while ... loop ...` : boucle while

Bien que ces instructions s'exécutent de façon séquentielle l'une après l'autre, le comportement d'assignement est bien différent entre les signaux et les variables:

- Les variables sont instatanément assignées de leurs nouvelles valeurs : Si `X` et `Y` sont deux variables alors :

`X := expression d'assignement de X;`

`Y := expression d'assignement de Y;`

.....

`X := nouvelle expression d'assignement de X;`

`Y := nouvelle expression d'assignement de Y;`

Cette écriture est bien autorisée et se comporte exactement comme on s'y attendait avec un langage de programmation classique tel le C, c'est-à-dire qu'à l'instant « `t` » la variable `X` va prendre l'«`expression d'assignement de X`» et à l'instant suivant la variable `Y` va prendre l'«`expression d'assignement de Y`». Bien plus tard, la variable `X` va être mise à jour et prendra la «`nouvelle expression d'assignement de X`» et à l'instant suivant la variable `Y` va également être mise à jour et prendra la «`nouvelle expression d'assignement de Y`». A retenir donc que les variables sont assignée *immédiatement* mais qu'elles *ne sont pas visibles de l'extérieur du process*;

Voyons maintenant le comportement de ces assignements si au lieu des variables on a affaire à des signaux :

- Dans un ensemble d'assignements successives, à l'intérieur du même process, la mise à jour des signaux n'est opérée qu'à la fin du process ou à la rencontre d'une instruction `wait` ;
- Si plusieurs assignement concernent le même signal, c'est uniquement le dernier assignement qui sera considéré. C'est-à-dire dans l'exemple ci-dessus, si `X` et `Y` représentaient des signaux, se sont uniquement les deux derniers assignements, `X <= nouvelle expression d'assignement de X` et `Y <= nouvelle expression d'assignement de Y` ; qui seront considérés. Les deux premiers assignements sont ignorés par le synthétiseur.

Les instructions de contrôle et de boucles, mentionnées ci-dessus, ont fait l'objet de développements bien étendus dans les chapitres précédents. Maintenant alors qu'on s'intéresse aux `process`, il est tout à fait légitime de considérer de nouveau ces instructions pour bâtir nos `process`.

Exemple 1: [Multiplexeur](#) comportemental avec l'instruction `if`

On peut implémenter un multiplexeur à l'aide d'une série de `if`, une manière très commode de procéder pour tout ce qui vient de la programmation classique.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Mux is
  port(
    E0, E1 : in  std_logic;
    E2, E3 : in  std_logic;
    Sel    : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    S      : out std_logic
  );
end Mux;

architecture Arch of Mux is
begin
  process (E0, E1, E2, E3, Sel)
  begin
    if Sel="00" then
      S <= E0;
    elsif Sel="01" then
      S <= E1;
    elsif Sel="10" then
      S <= E2;
    elsif Sel="11" then
      S <= E3;
    else
      S <= '-';
    end if;
  end process;
end Arch;

```

Exemple 2: behavioral Multiplexer with the instruction `case`

On peut y préférer un `case` pour des raisons de lisibilité.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Mux is
  port(
    E0, E1, E2, E3 : in  std_logic;
    Sel            : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    Output        : out std_logic
  );
end Mux;

architecture Arch of Mux is
begin
  process (E0, E1, E2, E3, Sel)
  begin
    case Sel is
      when "00" => Output <= E0;
      when "01" => Output <= E1;
      when "10" => Output <= E2;
      when "11" => Output <= E3;
    end case;
  end process;
end Arch;
```

III.1.2.3. PROCESSES AVEC UNE LISTE DE SENSIBILITE INCOMPLETE

La majorité des synthétiseurs peuvent ne pas vérifier les listes de sensibilité des processus. Ces outils supposent que tous les signaux, du côté droit des assignations séquentielles de signaux, figurent dans la liste de sensibilité. Ce comportement est bien logique parce que la présence d'un signal dans le coté droit d'un opérateur d'assignement (`<=`) signifie une évaluation du coté droit et un assignement au coté gauche. Même si le signal qui figure dans la partie droite de l'opérateur `<=` ne fait pas partie de la liste de sensibilité du process, le bon sens dit que pour tout changement de ce signal il faut évaluer la partie droite est opérer un assignement au coté gauche, c'est-à-dire que le process doit opérer cette évaluation pour tout changement du signal en question, même si ce signal ne figure pas dans sa liste de sensibilité. Autrement dit le process devrait se comporté comme si le signal en question fait partie de sa liste de sensibilité. Ainsi, ces outils de synthèse vont interpréter les deux processus de l'exemple ci-dessous comme identiques.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Main_Min_Max is
  port(
    a, b, c : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    output  : out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Main_Min_Max is
  port(
    a, b, c : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    output  : out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
```

```

);
end Main_Min_Max;

architecture arch of Main_Min_Max is
begin
  Proc1: process (a, b, c)
  begin
    output <= a and b and c;
  end process Proc1;
end arch;

```

```

);
end Main_Min_Max;

architecture arch of Main_Min_Max is
begin
  Proc1: process (a, b)
  begin
    output <= a and b and c;
  end process Proc1;
end arch;

```

Tous les outils de synthèse interpréteront le processus Proc1 comme une porte ET à 3 entrées, mais interpréteront également le processus Proc2 comme une porte ET à 3 entrées. La synthèse de l'un comme l'autre de ces deux codes donne le circuit suivant :

 


Figure IV.7: Synthèse de deux process avec deux listes de sensibilités

III.1.2.4. LE FEEDBACK

Une autre conséquence de la manière dont les affectations de signaux sont exécutées est que toute lecture d'un signal qui est déjà affecté (assigné) dans le même process renvoie la valeur affectée au signal lors de l'exécution précédente du process.

- Lire un signal et lui attribuer une valeur dans le même process équivaut à une retro action (feedback) :
 - Dans un processus combinatoire, la valeur précédente est une sortie de la logique combinatoire et la rétroaction est donc asynchrone ;
 - Dans un processus séquentiel, la valeur précédente est la valeur stockée dans un verrou ou un registre, de sorte que la rétroaction est synchrone.

L'exemple ci dessous présente un compteur à 4 bits. La lecture/écriture du signal `cout`, dans le process (`count <= count + "0001"`), crée un feedback qui ramène l'ancienne valeur mémorisée dans un latch (bascule) pour le calcul de la nouvelle valeur. Le circuit résultant fait bien apparaître cette notion de feedback.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all ;

entity Feedback is
  port (
    Clk      : in    bit;
    Reset    : in    bit;
    Count    : buffer std_logic_vector(3 downto 0)

```

```

);
end Feadback;
architecture Arch of Feadback is
begin
  process
  begin
    wait until Clk = '1';
    if (Reset = '1') then
      Count <= "0000";
    else
      Count <= Count + "0001";
    end if;
  end process;
end Arch;

```

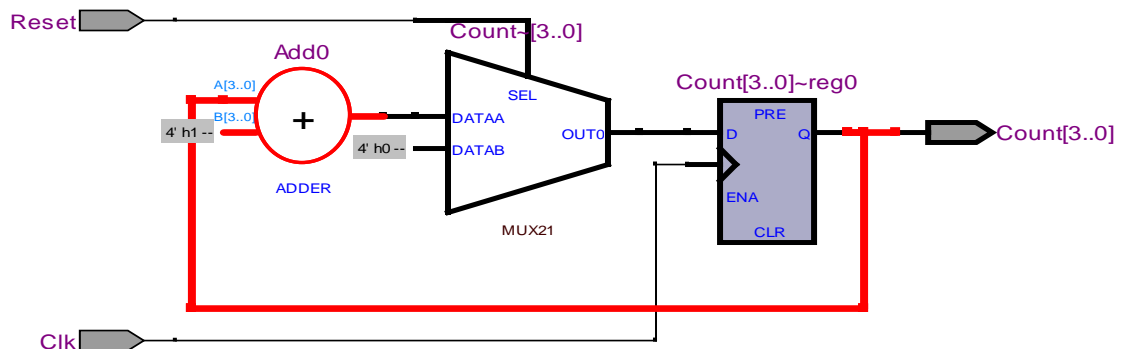


Figure IV.8: Synthèse d'un feedback

III.2. PROCESSUS SYNCHRONE ET PROCESSUS ASYNCHRONE

Si les instructions séquentielles d'un process sont synchronisées par un signal, on parle de process synchrone, sinon il s'agit d'un process asynchrone. Examinons les deux exemples suivants :

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Asynchronous_DFF is
  port(
    Clock, Reset : in std_logic;
    Data         : in std_logic;
    Q            : out std_logic
  );
end Asynchronous_DFF;
architecture BHV of Asynchronous_DFF is
begin
  process(clock, Reset, data)
  begin
    if Reset = '1' then
      Q <= '0';
    elsif Rising_edge(Clock) then
      Q <= Data;
    end if;
  end process;
end architecture BHV;

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Synchronous_DFF is
  port(
    Clock, Reset : in std_logic;
    Data         : in std_logic;
    Q            : out std_logic
  );
end Synchronous_DFF;
architecture BHV of Synchronous_DFF is
begin
  process(clock, Reset, data)
  begin
    if rising_edge(Clock) then
      if Reset = '1' then
        Q <= '0';
      else
        Q <= Data;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture BHV;

```

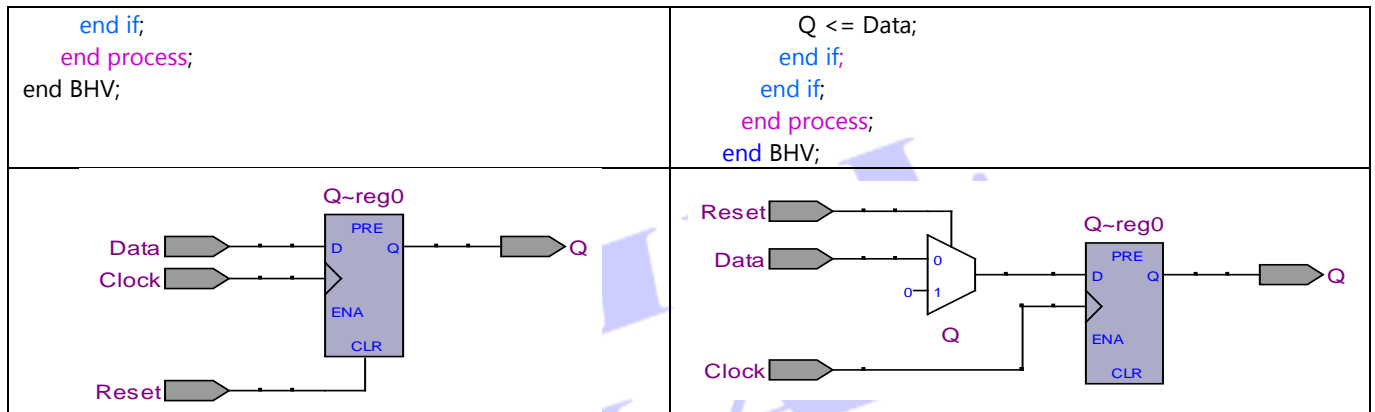

Dans l'exemple de gauche, la bascule D est remise à zéro indépendamment de la présence ou l'absence de l'horloge Clock, on parle d'une remise à zéro asynchrone. Dans l'exemple de droite par contre, la remise à zéro de la bascule est conditionnée par la présence d'un front montant de l'horloge Clock, on parle alors de remise à zéro synchrone.

III.3. L'INSTRUCTION WAIT

Au lieu d'une liste de sensibilité, un processus peut contenir une instruction `wait`. L'utilisation de cette instruction a deux raisons:

1. Suspendre l'exécution d'un `process`;
2. Spécifier une condition qui déterminera l'activation du process suspendu.

Théoriquement, sans `wait` ou sans liste de sensibilité, un `process` se boucle indéfiniment, mais pratiquement tous les synthétiseurs refusent un `process` sans liste de sensibilité ou sans instruction `wait` et une erreur de compilation est générée en conséquence.

Lorsqu'une instruction `wait` est rencontrée, le processus, dans lequel apparaît cette instruction, est suspendu. Lorsque la condition spécifiée dans l'instruction `wait` est remplie, le processus reprend, et ses instructions sont exécutées jusqu'à ce qu'une autre instruction `wait` soit rencontrée.

☞ Le langage VHDL autorise plusieurs instructions `wait` dans un processus.

☞ Si un processus contient une instruction `wait`, il ne peut pas contenir de liste de sensibilité.

Les deux processus ci-dessous sont exactement équivalents: Le premier, contenant une instruction d'attente explicite `wait`, est équivalent au deuxième, qui contient une liste de sensibilité.

Proc: `process`

`begin`

`x <= a and b and c;`

`wait on a, b, c;`

↔

Proc: `process (a, b, c)`

`begin`

`x <= a and b and c;`

```
end process Proc;
```

```
end process Proc;
```

Il existe trois syntaxes différentes autour de `wait`.

III.3.1. L'INSTRUCTION `wait on`

Équivalent à une liste de sensibilité.

Syntaxe

```
Proc: process
```

```
begin
```

```
-- Sequential statements
```

```
wait on liste de signaux;
```

```
end process Proc;
```

Exemple

```
Proc: process
```

```
begin
```

```
-- Sequential statements
```

```
wait on a,b,c;
```

```
end process Proc;
```

```
Proc: process (a,b,c)
```

```
begin
```

```
-- Sequential statements
```

```
end process Proc;
```

↔

III.3.2. L'INSTRUCTION `wait until`

Syntaxe

```
Proc: process
```

```
begin
```

```
wait until expression;
```

```
Instructions séquentielles;
```

```
end process Proc;
```

L'instruction `wait until` suspend le process jusqu'à ce que l'évaluation de `expression` devienne vraie, par le changement d'un ou plusieurs des signaux cités dans celle-ci.

```
Proc: process
begin
wait until clk='1';
Q1 <= D1;
end process Proc;
```

```
Proc: process
begin
wait until clk'event and clk='1';
Q1 <= D1;
end process Proc;
```

```
Proc: process
begin
wait until not clk'stable and clk='1';
Q1 <= D1;
end process Proc;
```

III.3.3. L'INSTRUCTION `wait for`

Syntaxe

```
proc: process
```

```
begin
```

```
Instructions séquentielles;
```

```
wait for durée;
```

```
Instructions séquentielles;
```

```
end process proc;
```

Où « durée » spécifie la durée maximale pendant laquelle le process reste suspendu.

☞ L'instruction `wait for` n'est jamais synthétisable. Cependant, elle est toujours très utile pour les TestBench.

☞ `wait for` doit être suivie d'un certain temps, par exemple 10 ns.

Exemple

```
Proc: process
```

```
begin
```

```
EN_1 <= '0';
```

```
EN_2 <= '1';
```

```
wait for 10 ns;
```

```
EN_1 <= '1';
```

```
EN_2 <= '0';
```

```
wait for 10 ns;
```

```
EN_1 <= '0';
```

```
wait;
```

```
end process Proc;
```

Il est possible de combiner plusieurs conditions dans l'expression de l'instruction `wait`. Dans l'exemple ci dessous, le processus "Proc" sera activé lorsque l'un des signaux `a` ou `b` changera, mais uniquement lorsque la valeur du signal `Clk` est "1".

```
proc: process
```

```
begin
```

```
wait on a, b until Clk = '1';
```

```
...
```

```
end process proc;
```

☞ L'instruction `wait` est interdite à l'intérieur d'une fonction (une fonction rend un résultat *immédiat*, donc pas d'attente).

IV. DESCRIPTION STRUCTUREL: INTERCONNEXION DE COMPOSANTS

Dans cette technique, on décrit le circuit comme une série de boîtes noires, déjà décrites, pour former un circuit plus complexe : Chacune des ces boites noires est un composants;

Cette manière de procéder permet de créer des structures hiérarchiques: Au lieu de développer des programmes VHDL complexes, il est plus intéressant de découper toute l'architecture en un ensemble de petites structures (components) et combiner ces composants pour remonter vers la structure plus complexe.

Selon qu'on fasse ou non appel aux package, deux techniques sont possibles pour manipuler les composants dans un développement VHDL. Manipuler signifie que l'objet **component** concerné par la manipulation existe déjà, avant de parler manipulation voyons donc d'abord comment créer ces composants pour leur donner existence.

IV.1. CREATION DES COMPOSANTS

Par définition, un composant est aussi un système logique (un sous-système); à ce titre, il doit aussi être décrit par un couple **entity/architecture** dans lequel sont défini ses entrées/sorties et son comportement. La création d'un composant n'est donc autre que le développement de la paire **Entity/Architecture** qui le décrit, selon la syntaxe suivante :

Syntaxe

```
entity entity_Identifier
  generic (generic list);
  Port(port list);
end entity_Identifier;

architecture architecture_Identifier of entity_Identifier is
begin
  Instructions concurrentes;
end architecture_Identifier;
```

Laissons de coté, pour le moment, le terme **generic** et concentrons-nous sur la création des composants sans ce terme. Considérons l'exemple simple de la création d'un additionneur complet (**Full Adder**) selon le schéma ci-dessous.

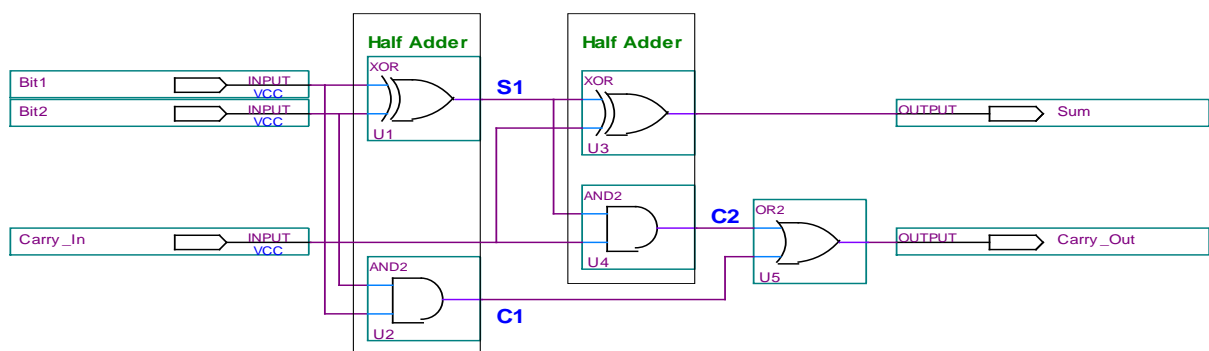


Figure IV.9: Composition d'un Full Adder à partir de Half Adder

La paire des portes (**xor**, **and**) constitue ce qu'on appelle un Demi Additionneur (**Half Adder**). Un **Full Adder** est donc composé de l'assemblage de deux **Half Adder** et d'une porte **or**. Nous nous proposons de créer un **Full Adder** en se servant du **Half Adder** comme composant de base. Développons d'abord la paire **Entity/Architecture** de ce dernier:


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Half_Adder
  port (
    Bit1   : in  std_logic;
    Bit2   : in  std_logic;
    Sum    : out std_logic;
    Carry  : out std_logic
  );
end;

architecture Arc of Half_Adder is
begin
  Sum    <= Bit1 xor Bit2;
  Carry  <= Bit1 and Bit2;
end Arc;

```

La paire Entity/Architecture du composant Half_Adder est maintenant disponible, revenons maintenant aux techniques de manipulations de ce composant. Il existe deux techniques pour opérer cette manipulation, selon qu'on fasse ou non appel aux package. Dans le paragraphe suivant, il sera question de la manipulation de composants sans se servir du package, leur manipulation en servant de celui-ci sera considérée ultérieurement, au paragraphe dédié au package.

IV.2. MANIPULATION DES COMPOSANTS SANS UTILISATION DU PACAKGE

On vient de le signaler, le package fera l'objet d'une description bien détaillée dans un paragraphe dédié. Laissons de côté cet outil et considérons la manipulation de composants sans celui-ci.

Un programme Master, au nom de Master, se sert de composants selon la syntaxe suivante:

Syntaxe

```

entity Master is
  port(déclarations des entrées sorties de la structure Master) ;
end entity ;

architecture Arch of Master is
  -- Déclarations des composants;
  Autres declarations;
begin
  .....
  Instructions concurrentes;
  .....
  -- Instantiations des composants;
  .....
  Instructions concurrentes;

```

end Arch;

La manipulation (l'utilisation) d'un composant se fait donc en deux étapes:

IV.2.1. DECLARATIONS DES COMPOSANTS

La déclaration d'un composant est portée dans la partie déclarative de l'*architecture* selon la syntaxe suivante:

Syntaxe

```
component component_Identifier is
    generic(generic_list) ;
    Port(port_list) ;
end component ;
```

Dans le cas de notre Half Adder, cela donnerai :

```
component Half_Adder is
    port (
        Bit1 : in std_logic;
        Bit2 : in std_logic;
        Sum : out std_logic;
        Carry : out std_logic;
    );
end component;
```

Chaque composant qui sera utilisé nécessite d'abord une déclaration dans la partie déclarative de l'*architecture* qui l'utilise.

IV.2.2. INSTANCIATIONS DES COMPOSANTS

Les composants sont maintenant créés et déclarés ci dessus), il est maintenant question de les utiliser. Pour utiliser un composant il faut une copie (une instance) de celui-ci. Une fois le composant déclaré, il est possible de faire autant d'instances (copies) qu'il en faille. Cette instance s'opère selon la syntaxe suivante :

Syntaxe

Label: Component_Identifier **port map** (liste des signaux réels);

☞ Chaque instance d'un composant doit posséder une étiquette.

☞ Le mot clé **port map** sert à faire la correspondance (mapping) entre les signaux formels du composant (signaux de son **port**), et les signaux réels de l'*entity* qui l'utilise. Chaque signal dans la liste du port du composant (nom formel) doit être connecté à un signal de l'*entity* ou de l'*architecture* qui l'utilise (nom réel). Ces associations peuvent être implicites ou explicites:

Appliquons les directives des deux paragraphes précédents à notre Full Adder, on aura le code suivant:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Full_Adder is
  port(
    Bit1      : in  std_logic;
    Bit2      : in  std_logic;
    Carry_In  : in  std_logic;
    Sum       : out std_logic;
    Carry_Out : out std_logic
  );
end fulladd;

architecture Arc of Full_Adder is
  component Half_Adder
  port (
    Bit1  : in  std_logic;
    Bit2  : in  std_logic;
    Sum   : out std_logic;
    Carry : out std_logic
  );
  end component;

  signal S1, C1, C2 : std_logic;

begin
  U1: Half_Adder port map(Bit1, Bit2, S1, C1);      -- First Instanciation of the Half Adder:
  U2: Half_Adder port map(S1, Carry_In, Sum, C2);  -- Second Instanciation of the Half Adder:
  Carry_Out <= C1 or C2;

end Arc;
```

Ces deux étapes, déclaration et instanciation, supposent bien sûr que le couple `entity/architecture`, qui décrit le comportement de chaque composant, existe `quelque part`. Ce `quelque part` désigne l'endroit où sont sauvegardés ces couples. Deux possibilités sont offertes :

IV.2.3. COMPOSANTS INTEGRES AVEC LE PROGRAMME QUI LES UTILISE

Ici toutes les paires `Entity/Architecture` de tous les composants font partie intégrante du programme qui les utilise (Master). Le code résultant est sauvegardé dans un fichier unique avec l'extention « `vhd` ». Pour expliciter les choses reprenons l'exemple de notre `Full Adder`. Si le fichier résultant est nommé `Full_Adder.vhd` par exemple, il aura la forme suivante:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Full_Adder is
  port(
    Bit1      : in  std_logic;           -- First bit to add
    Bit2      : in  std_logic;           -- Second bit to add
    Carry_In  : in  std_logic;           -- Carry input from previous stage
    Sum       : out std_logic;           -- The sum
    Carry_Out : out std_logic           -- Carry result from addition
  );
end fulladd;

architecture Arc of Full_Adder is
  component Half_Adder -- Half Adder declaration
  port (
    Bit1 : in  std_logic;
    Bit2 : in  std_logic;
    Sum  : out std_logic;
    Carry : out std_logic;
  );
  end component;

  signal S1, C1, C2 : std_logic;

begin

  U1: Half_Adder port map(Bit1, Bit2, S1, C1);
  U2: Half_Adder port map(S1, Carry_In, Sum, C2);
  Carry_Out <= C1 or C2;

end Arc;

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Half_Adder
  port (
    Bit1 : in  std_logic;
    Bit2 : in  std_logic;
    Sum  : out std_logic;
    Carry : out std_logic;
  );
end;

architecture Arc of Half_Adder is
begin
  Sum <= Bit1 xor Bit2;
  Carry <= Bit1 and Bit2;
end Arc;

```

IV.2.4. COMPOSANTS SEPARÉS DU PROGRAMME QUI LES UTILISE

Dans cette configuration, les paires **Entity/Architecture** de tous les composants sont sauvegardées dans un fichier à part entière et la paire **Entity/Architecture** qui les utilise dans un autre fichier. Ceci donnera naissance donc à deux fichiers avec l'extention **vhd**:

- Un fichier, au nom de `My_Components.vhd`, par exemple, qui rassemble toutes les paires `Entity/Architecture` de tous les composants: Dans le cas de notre `Full Adder`, ce fichier contient uniquement la paire `Entity/Architecture` de notre composant unique `Half Adder`; et
- Un fichier, au nom de `Full_Adder.vhd` par exemple, qui contient la paire `entity/architecture` `Master` qui utilise ces composants.

Dans le cas de notre `Full Adder` ces deux fichiers ont l'allure suivante :

```
--File Full_Adder.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Full_Adder is
    port(
        Bit1, Bit2    : in  std_logic;           -- Two bits to add
        Carry_In     : in  std_logic;           -- Carry input from previous stage
        Sum          : out std_logic;           -- The sum
        Carry_Out    : out std_logic;           -- Carry results from addition
    );
end Full_Adder;

architecture Arc of Full_Adder is
    component Half_Adder
        port(
            Bit1, Bit2 : in  std_logic;
            Sum, Carry : out std_logic
        );
    end component;

    signal S1, C1, C2 : std_logic;

begin
    U1: Half_Adder port map(Bit1, Bit2, S1, C1);
    U2: Half_Adder port map(Bit2 => Carry_In, carry => C2, Bit1=> S1, Sum => Sum);

    Carry_Out <= C1 or C2;
end Arc ;

-- File My_Components.vhd

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Half_Adder is
    port(
        Bit1, Bit2    : in  std_logic;
        Sum, Carry    : out std_logic
    );
end Half_Adder;

architecture arc of Half_Adder is
begin
```

```
Sum <= Bit1 xor Bit2;
Carry <= Bit1 and Bit2;
end arc;
```

☞ Ces deux fichiers doivent être assemblés avant la compilation du projet tout entier.

IV.3. LA GENERICITE : generic

Un **generic** est un paramètre dont la valeur peut être modifiée à toute instantiation. Cette modification est propagée à tous les niveaux où ce **generic** est utilisé. Ça permet de créer des codes flexibles et ainsi créer des structures paramétrisables et adaptables aux différents développements.

Syntaxe générale

```
entity toto is
  generic(
    generic 1;           -- declaration of the first generic parameter
    generic 2;           -- declaration of the second generic parameter
    .....
    generic n            -- declaration of the nth generic parameter
  );
  port (
    .....;
    .....;
    .....;
  );
end toto;
```

Exemple:

```
generic( N : natural := 32 );
```

IV.3.1. OU PEUT-ON UTILISER LA GENERICITE ?

La généricité est à utiliser exclusivement dans l'**entity**, et plus précisément avant la déclaration des ports de celle ci.

☞ Une instance d'**entity generic** a un **generic map** déclarée avant le **port map**

IV.3.2. UTILISATION D'UNE ENTITE GENERICQUE

Pour mieu expliciter les choses, considérons un Multiplexeur dont la largeur des données est variablee. La difficulté réside dans le fait que cette largeur est un paramètre qui entre dans la configuration des **ports** de l'**entity**, et qu'il n'est donc pas possible, à priori, de définir ce port puisque ce nombre est variable.

La solution, pour décrire cette *entity*, consiste alors à créer un paramètre *generic* et l'utiliser pour paramétrer les ports de l'*entity*. Puisque ce paramètre *generic* est introduit avant la création des ports, il devient aussitôt valable pour la création de ceux-ci. Ainsi, tout les ports de l'*entity* se trouve automatiquement reconfigurer en fonction de ce paramètres.

Dans notre exemple, le Multiplexeur dispose de quatre entrées et une sortie, toutes à largeur variable et dépendant du paramètre *generic* *Data_Width*, fixé par défaut à 8. Au moment de l'appl de cette *entity*, si *Data_Width* s'est vu attribué explicitement une valeur, c'est celle-ci qui sera considérée dans la définition des largeurs des entrées/sortie du port de cette *entity*, si au moment de l'appel ce paramètre n'est pas spécifié explicitement, la valeur par défaut, égale à 8, est considérée et les entrées/sortie du port de cette *entity* sont développés en conséquence. On a ainsi crée un Multiplexeur flexible juste par l'introduction du paramètre *generic* *Data_Width*.

Le programme VHDL qui traduit cette idée est donnée ci dessous.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Mux_generic is
  generic(
    Data_Width : positive := 8
  );
  port(
    Input1  : in   std_logic_vector(Data_Width downto 0);
    Input2  : in   std_logic_vector(Data_Width downto 0);
    Input3  : in   std_logic_vector(Data_Width downto 0);
    Input4  : in   std_logic_vector(Data_Width downto 0);
    Sel     : in   std_logic_vector(1 downto 0);
    Output: out  std_logic_vector(Data_Width downto 0)
  );
end Demux_generic ;

architecture Arc of Demux_generic is
begin
  process(Sel, Input1, Input2, Input3, Input4) is
  begin
    case Sel is
      when "00" => Output <= Input1;
      when "01" => Output <= Input2;
      when "10" => Output <= Input3;
      when "11" => Output <= Input4;
      when others => Output <= (others => 'X');
    end case;
  end process;
end Arc;
```

☞ Le parameter `generic Data_Width` est utilisé pour configurer le port de l'entity, c'est-à-dire pour fixer la largeur des entrées/sortie. L'appel de cette `entity`, en tant que `component`, avec des valeurs différentes pour le paramètre `generic Data_Width` entraîne la création de multiplexeur à largeurs de données différentes.

IV.4. LA DUPLICATION DE COMPOSANTS

IV.4.1. L'INSTRUCTION `generate`

Le `generic` permet de rendre modulable le `port` d'une `entity`. Il est utilisé pour créer des `entity` qui s'adaptent automatiquement à différentes configuration. Qu'en est-il si on veut dupliquer cette `entity` un certain nombre de fois? A ce niveau, la réponse est par utilisation de la syntaxe:

```
Label: Component_Identifier  
    generic map (paramètres du generic)  
    port map (paramètres du port);
```

Qui permet de créer la structure (`component`) au nom `Component_Identifier` le nombre de fois (la dupliquer) dont elle est exécutée. Chaque duplication est une instance de cette structure. Malheureusement cette solution, si simple, n'est plus pratique si le nombre de duplications est important. Imaginez que cette duplication est égale à quelque centaine, même avec une opération de copie/coller, dupliquer tout ce nombre serait peu pratique et donnerai des programmes pour le moins trops longs et déficile à suivre. VHDL offre la solution à ce problème: Il s'agit de l'instruction `generate`. Elle est généralement utilisée pour instancier (dupliquer) des `entity` un nombre de fois selon les syntaxes suivantes :

Syntaxe 1

```
Label1: for Index in Start_Index to End_Index generate  
    Label2: Component_Identifier  
        generic map (paramètres du generic)  
        port map (paramètres du port);  
end generate Label1;
```

Syntaxe 2

```
Label1: if(Boolean statement) generate  
    Label2: Component_Identifier  
        generic map (paramètres du generic)  
        port map (paramètres du port);  
end generate Label1;
```

Où :

Label1: est une étiquette obligatoire pour la génération ;

Label2: est une étiquette obligatoire pour l'instanciation

index : est l'indice de la boucle

Start_Index : la valeur de départ de l'index

End_Index : la valeur de fin de l'index

Dans la première syntaxe, le composant, au nom de **Component_Identifier**, est dupliqué (**End_Index - Start_Index +1**) fois.

Dans la seconde syntaxe, la duplication du composant est opérée une seule fois, si une condition (**Boolean statement**) est remplie.